
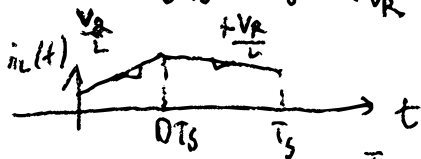
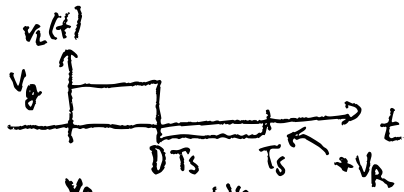


# Problems

2.1

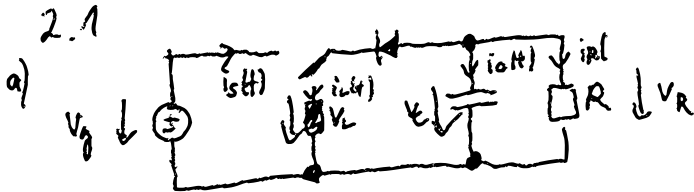

$$\Leftrightarrow v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \Leftrightarrow \int_0^{T_s} \frac{v_L(t)}{L} dt = \int_{i_L(0)}^{i_L(T_s)} di_L = i_L(T_s) - i_L(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{DT_s} \frac{v_L(t)}{L} dt + \int_{DT_s}^{T_s} \frac{v_L(t)}{L} dt = DT_s \cdot \frac{V_g}{L} + \frac{V_R}{L} Ts - \frac{V_R \cdot DT_s}{L} = 0$$

$$\Leftrightarrow D \frac{V_g}{L} + \frac{V_R}{L} - \frac{V_R \cdot D}{L} = 0 \quad \text{with } V_R = V_{out} \Leftrightarrow D V_g + V_{out} - V_{out} \cdot D = 0$$

$$\Leftrightarrow D (V_g - V_{out}) + V_{out} = 0 \Leftrightarrow \frac{V_{out}}{(V_g - V_{out})} = -D$$

$$\sim D = \frac{V_{out}}{(V_{out} - V_g)}$$

$$\Leftrightarrow i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} \Leftrightarrow \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_c dt = \int_{V_c(0)}^{V_c(T_s)} dv_c = 0$$

$$0 \leq t < DT_s$$

$$i_R = -i_c \sim -\frac{V_R}{R} = i_c$$

$$DT_s \leq t < T_s$$

$$i_L + i_c + i_R = 0 \Leftrightarrow i_c = -i_L - i_R$$


$$i_c = -i_L - \frac{V_{out}}{R}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{DT_s} i_c dt + \int_{DT_s}^{T_s} i_c dt = -\frac{V_{out}}{R} DT_s + T_s \left( i_L - \frac{V_{out}}{R} \right) \Leftrightarrow DT_s \left( i_L - \frac{V_{out}}{R} \right)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{V_{out}}{R} D + i_L - \frac{V_{out}}{R} + D i_L + D \frac{V_{out}}{R} = 0$$

$$-i_L (1-D) - \frac{V_{out}}{R} = 0$$

$$i_L = -\frac{V_{out}}{R(1-D)}$$

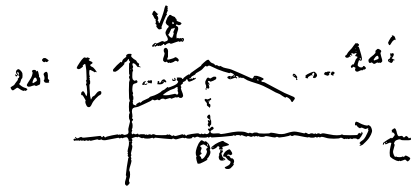

2.2 c)

Given:  $V_g = 30V$ ,  $V = -20V$ ,  $R = 4\Omega$

$f_s = 40kHz$ ,  $\Delta V_c = 0.1$ ,  $\Delta i_L = 0.5 \cdot I = 0.5 i_L$

$$i) D = \frac{-20V}{(-20V - 30V)} = 0.4, \quad i_L = -\frac{(-20V)}{4\Omega(1-0.4)} = \underline{\underline{8.33A}}$$

$$V_L = L \frac{di_L}{dt} = L \frac{\Delta i_L}{\Delta t}$$


$$L = \frac{V_L \cdot \Delta t}{\Delta i_L} = \frac{V_g \cdot DT_s}{0.1 \cdot 8.33A} = \underline{\underline{360.144 \mu H}}$$

$$ii) i_L = \frac{20V}{4\Omega(1-D)} = \underline{\underline{8.33A}}$$

iii)



$$i_c = C \frac{dv_c}{dt} = -\frac{V_{out}}{R} = C \frac{\Delta v_c}{DT_s} \Leftrightarrow -\frac{V_{out}}{R} \cdot DT_s \cdot \frac{1}{\Delta v_c} = C$$

$$\underline{\underline{C = 25 \mu F}}$$

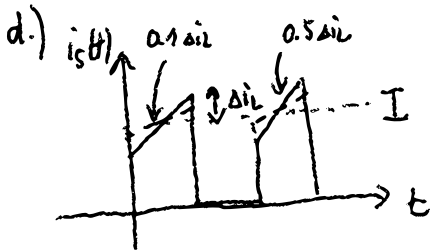

$$I_{RMS} = \sqrt{DT_s \left( I - \frac{\Delta i}{2} + \frac{\sqrt{3} \Delta i}{3} \right)}$$
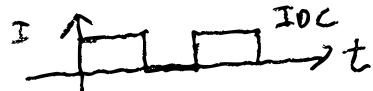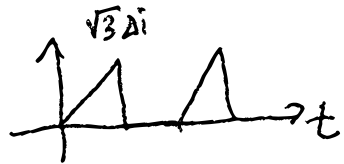
$$v_L = L \frac{\Delta i_L}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta i_L = \frac{V_L \cdot DT_s}{L}$$



$$10\% \Delta i_{L1}$$

$$\rightarrow i_{s, peak_1} = I + \Delta i_{L1} = \underline{\underline{9.163 A}}$$

$$50\% \Delta i_{L2}$$

$$\rightarrow i_{s, peak_2} = \underline{\underline{12.5 A}}$$

$$v_L = L \frac{\Delta i_L}{\Delta t} \quad L = \frac{\Delta t \cdot V_L}{\Delta i_L}$$

smaller Inductances  
Disadvantage: Higher Losses!

Higher Peak  
currents in  
Diodes and  
Switches

